
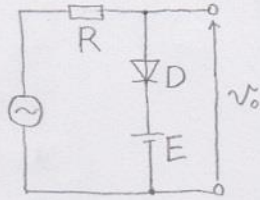
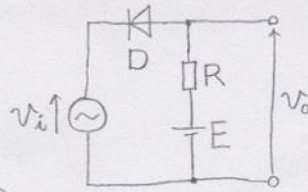


55. ダイオードのパルス整形作用

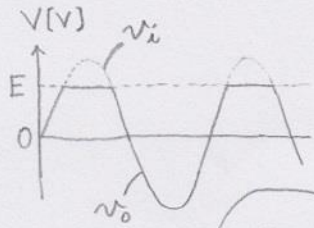

まずはクリップ回路


2通り
有る

今回は
ダイオードの
パルス整形
作用につい
て




ピーク電圧をE[V]
以下に抑える
ピーククリッ
パね



2つを同時に
使えば、
リミッタ回
路になる

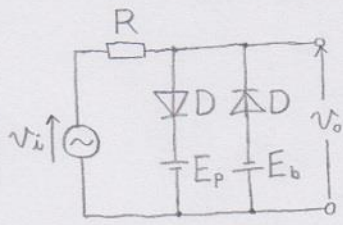



リミッタ回路

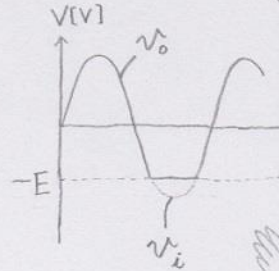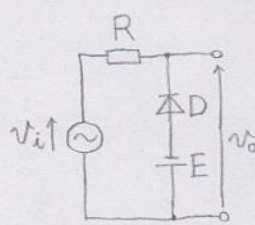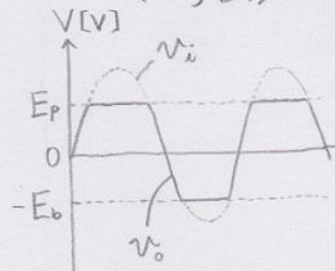


それなら、
ダイオードと
電源の極性
を逆にすれ
ば、ベースク
リッパ
になるわね



矩形波

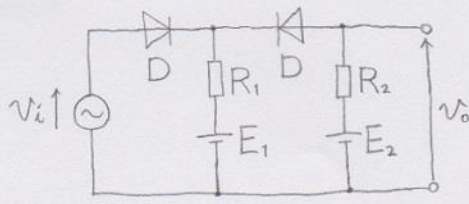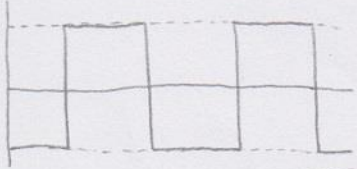

スライス回路

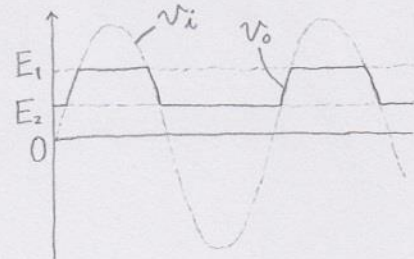

さらに、
スライサ
も有る

だいたい
矩形に近い
波形になる

